

# Electronique PC 2015 Cours N°12

Titre de la note

29/11/2015

- Plan :
- Montage intégrateur | approche analytique (p40)  
| approche fct de transfert
  - Redresseur sans seuil (p44)
  - Oscillateur pont de Wien + Analyse Simetrix  
+ ajout LED au TP (page 56)
  - Ex 8 variante Sallen-Key  
→ tracé du  $G_{dB} = 20 \log |G(\omega)|$
  - Ex 9 Filtre à multiples rétroactions

## Classe inversée : Mesures de l'amplificateur à Tx



Notes de cours Mesures amplificateur à Tx



Vidéo cours Mesures amplificateur Tx



Circuit Simetrix : Polarisation de Tx, mesure en CC



Circuit Simetrix : Amplificateur à Tx, mesure en AC



Circuit Simetrix : Mesure impédance d'entrée par signal moitié



Tutoriel des mesures sous Simetrix



Tableau des mesures à réaliser (Simetrix et TP) en PDF












Tableau des mesures à réaliser (Simetrix et TP) format Excel





Texte de TP Partie 2 : Amplificateur à Tx

## Simulations SIMETRIX

-  Téléchargement Simetrix pour Windows
-  Installation Simetrix
-  Simetrix : Montage à Diode
-  Initiation Simetrix en vidéo (EAD)
-  Circuits Simetrix
-  Ajustement caractéristique diode sous Regressi
-  Regressi (version stable)
-  Notice simplifiée Regressi


- 
  -  AOP
    -  ampliDifference.sxsch
    -  dephaseur.sxsch
    -  Ex1AmpliNonInverseur.sxsch
    -  Ex2AmpliInverseur.sxsch
    -  Ex3Ampli2entrees.sxsch
    -  Ex4ApplicationThMillman.sxsch
    -  filtreBiquadCversionTD.sxsch
    -  filtrePH.sxsch
    -  PasseBande RC Wien.sxsch
    -  polarisationAOP.sxsch
    -  polarisationAOPbis.sxsch
    -  wien.sxsch
  -  Diode
    -  redresseur.sxsch

# Ex. Supplémentaire Sallen-Key

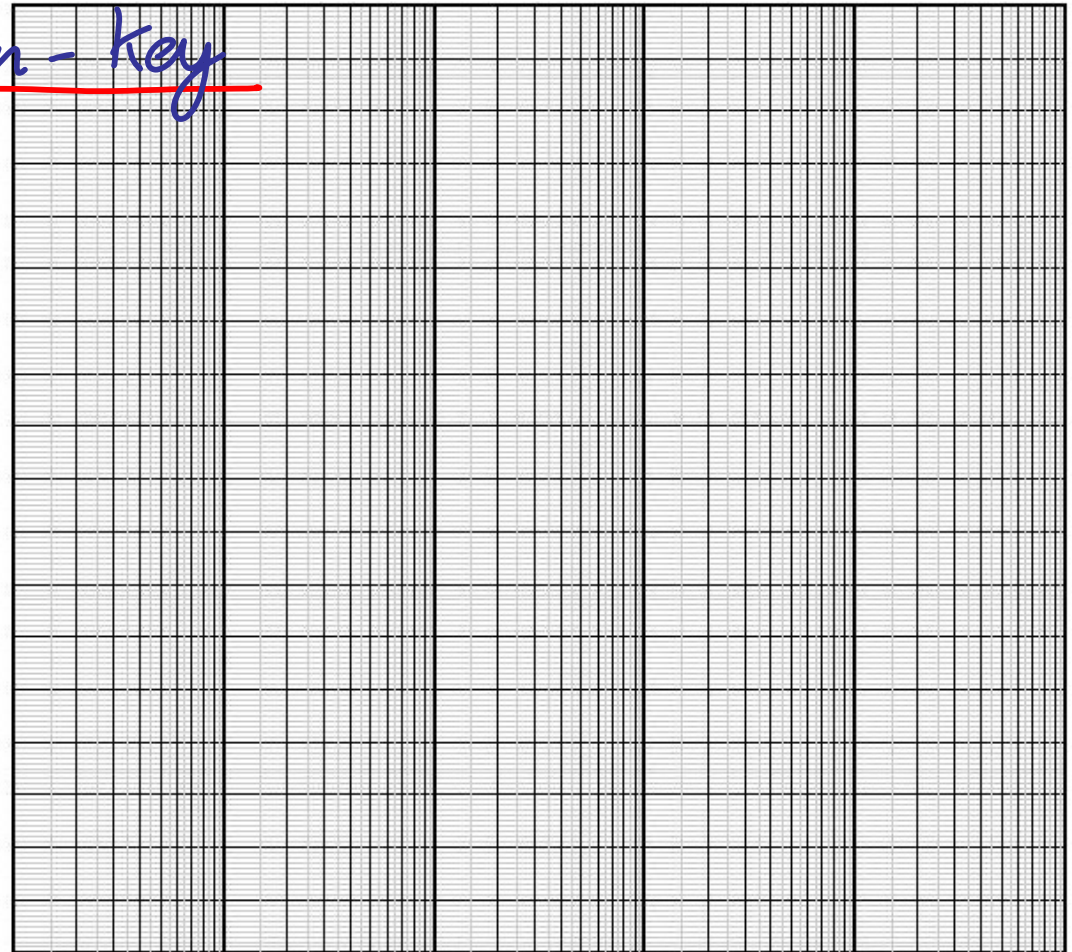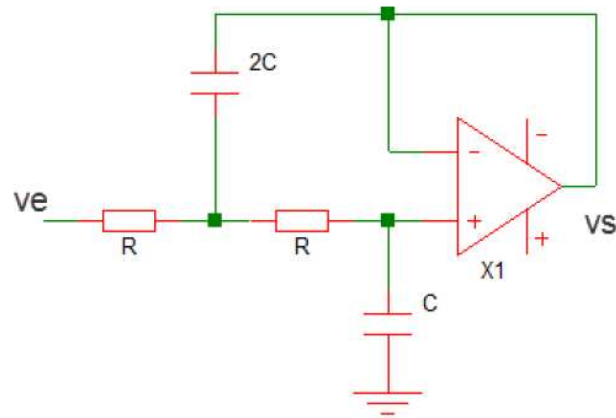

200	500	700	1000	1125	2000	5000	7000	10000	20000	50000	70000	100000
1257	3142	4398	6283	7069	12566	31416	43982	62832	125664	314159	439823	628319
0.1256637	0.3141593	0.439823	0.6283185	0.7068583	1.2566371	3.1415927	4.3982297	6.2831853	12.566371	31.415927	43.982297	62.831853
0.0002494	0.0097409	0.0374207	0.1558545	0.2496488	2.4936727	97.409091	374.20676	1558.5455	24936.727	974090.91	3742067.6	15585455
1.0009975	1.0389636	1.1496827	1.6234182	1.9985954	10.974691	390.63636	1497.8271	6235.1818	99747.909	3896364.6	14968272	62341819
0.000433	0.0166003	0.060578	0.2104304	0.3007249	1.0403923	2.5917727	3.1754617	3.7948491	4.9989038	6.5906596	7.1751717	7.7947795
0.0	-0.2	-0.6	-2.1	-3.0	-10.4	-25.9	-31.8	-37.9	-50.0	-65.9	-71.8	-77.9

# Montage Intégrateur

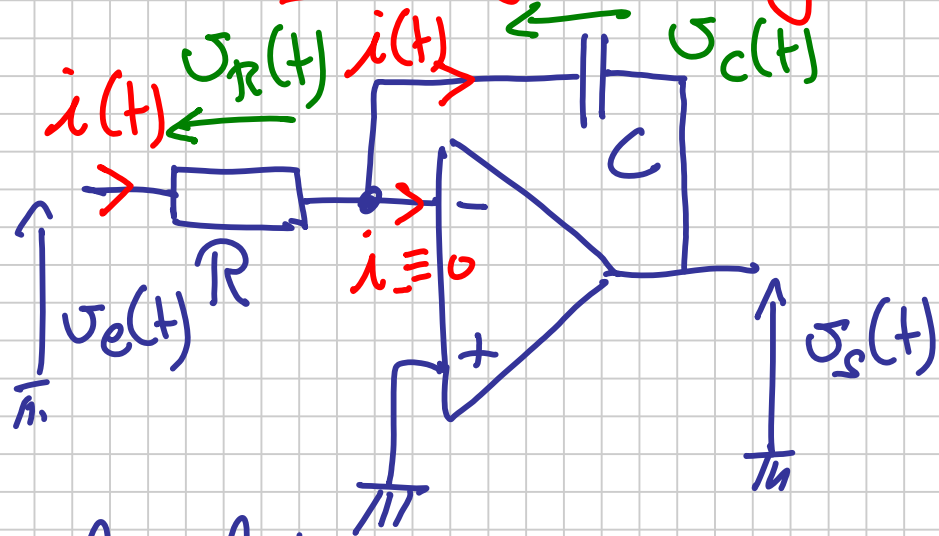

loi électrocinétique

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{dV_C}{dt}$$

d.d.p

$$V_C(t) = V_- - v_s(t) = -v_s(t)$$

$$i(t) = -C \frac{dv_s(t)}{dt}$$

AOI Parfait

CRN  $\Rightarrow$  Régime linéaire

$$0 \equiv V_+ = V_- \Leftarrow \mathcal{E} = 0$$

Reponse temporelle

$$v_s(t) = f(v_e(t))$$

d.d.p

$$v_R(t) = v_e(t) - V_- = v_e(t)$$

Ohm

$$= R i(t)$$

$$i(t) = \frac{v_e(t)}{R}$$

$$-C \frac{dV_s}{dt} = \frac{V_e}{R}$$

$$\frac{dV_s}{dt} = -\frac{V_e}{RC}$$

$$dV_s = -\frac{1}{RC} V_e(t) dt$$

$$\int_{V_s(0)}^{V_s(t)} dV_s = -\frac{1}{RC} \int_{t=0}^t V_e(t) dt$$

$$V_s(t) - V_s(0) = -\frac{1}{RC} \int_{t=0}^t V_e(t) dt$$

$$U_S(t) = U_S(0) - \frac{1}{RC} \int_{t=0}^t \sigma_e(t) dt$$

Fct Intégrateur


int1.sch

$$R = 1k\Omega, C = 1\mu F$$

$$v_e(t) = 1V, t \in [1,3]ms$$

$$v_e(t) = -1V, t \in [3,5]ms$$

$$v_e(t) = 0V, t \notin [1,5]ms$$

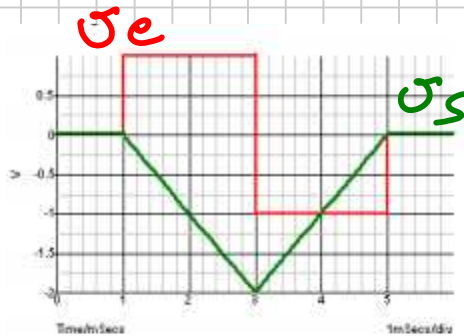

int2.sch


$$R = 1k\Omega, C = 1\mu F$$

$$v_e(t) = (t-1)V, t \in [1,2]ms$$

$$v_e(t) = (3-t)V, t \in [2,4]ms$$

$$v_e(t) = (-5+t)V, t \in [4,5]ms$$


$$v_e(t) = 0V, t \notin [1,5]ms$$

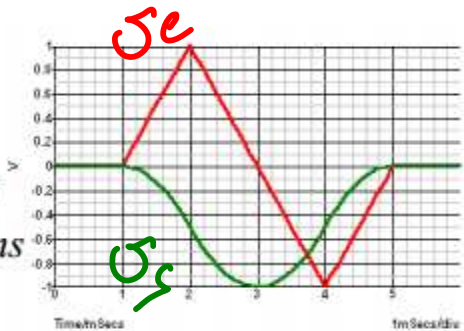


int3.sch

$$R = 1k\Omega, C = 1\mu F$$

$$v_e(t) = \sin(\omega t), f = 250Hz$$

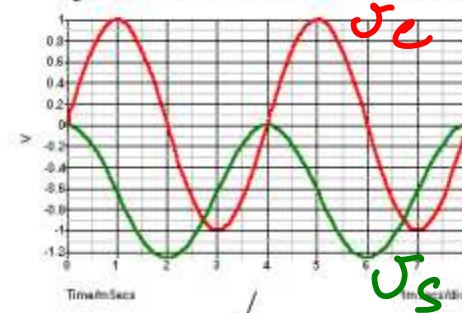

Remarque

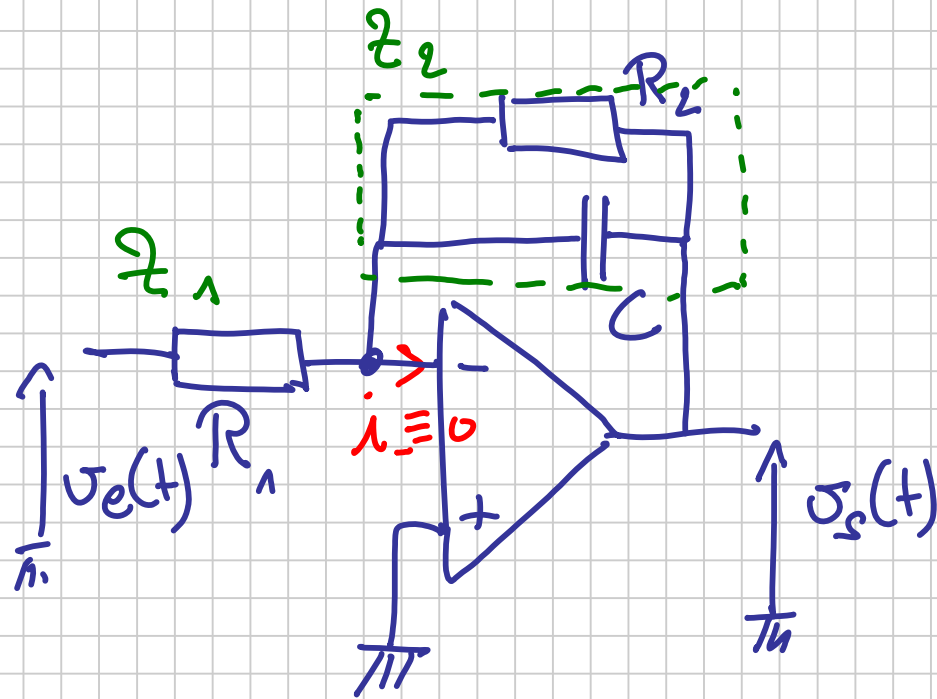

$$G(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{z_2}{z_1}$$

car amplification inversee

Étude du 'Filtre'  
via la fonction de transfert

$$z_1 = R_1$$

$$z_2 = (R_2 \parallel C)$$

$$\text{et } z_c = \frac{1}{jC\omega}$$

$$\frac{1}{z_2} = \frac{1}{z_{R_2}} + \frac{1}{z_c} = \frac{1}{R_2} + jC\omega$$

$$\frac{1}{z_2} = \frac{1 + jR_2C\omega}{R_2}$$

$$\Rightarrow z_2 = \frac{R_2}{1 + jR_2C\omega}$$




$$H(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+jR_2C\omega} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+j\omega/\omega_0}$$

Gain  $G(\omega) = ||H(j\omega)|| = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1+R_2^2C^2\omega^2}}$

poisons  $\omega_0 = \frac{1}{R_2C}$
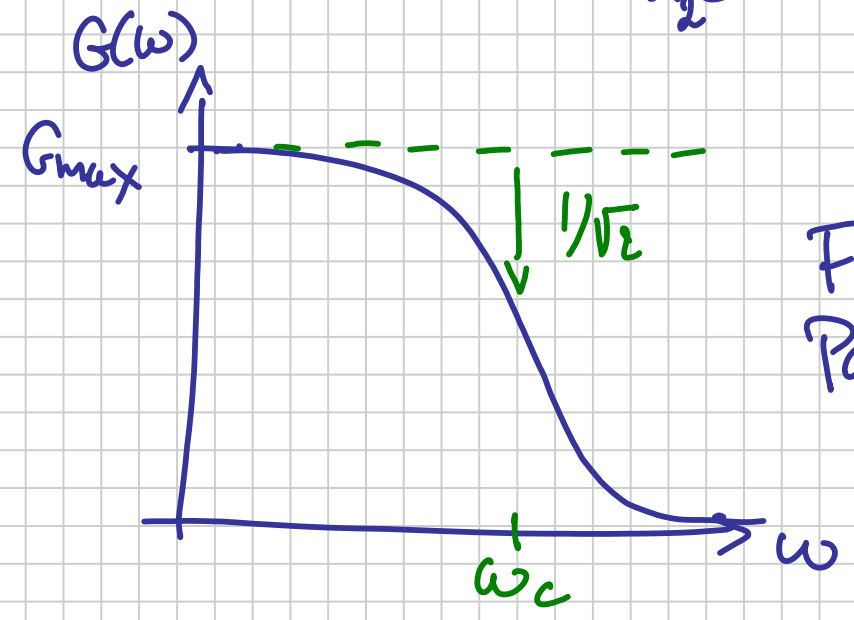
$$G(\omega) = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$



Filtre  
Passe Bas

$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(\omega) = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1+0}} = \frac{R_2}{R_1}$

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(\omega) = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1+\infty}} \approx 0$

$\omega_c$  pulsation de coupure  $G(\omega_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$

$$G(\omega_c) = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow 1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^2 = 2$$

$$\left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^2 = 1$$


$$\Rightarrow \omega_c = \omega_0 = \frac{1}{R_2 C} = 2\pi f_c$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C}$$
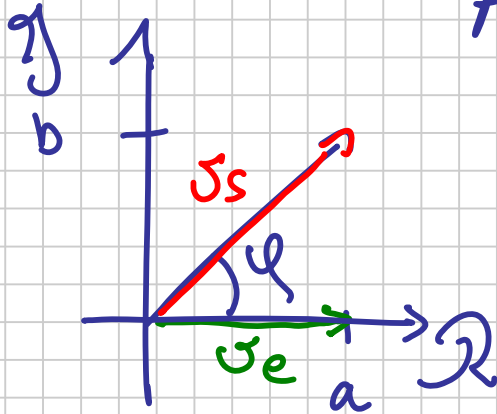
# Etude de la phase


$$G(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+jR_2C\omega}$$

$$\text{Arg}(G(j\omega)) = \frac{\text{Arg} N}{\text{Arg} D} = \text{Arg} N - \text{Arg} D$$
$$= 0 - \arctan R_2C\omega$$



$$\tan \varphi = \frac{b}{a}$$

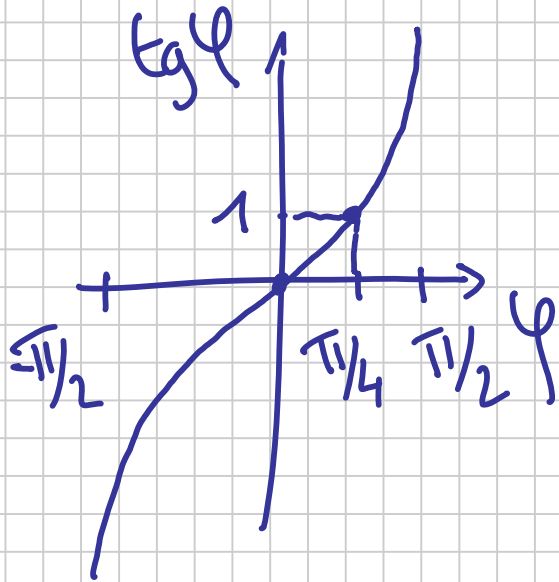
$$\varphi(\omega) = -\arctan R_2C\omega$$



$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \varphi(\omega) = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \varphi(\omega) = -\pi/2$$


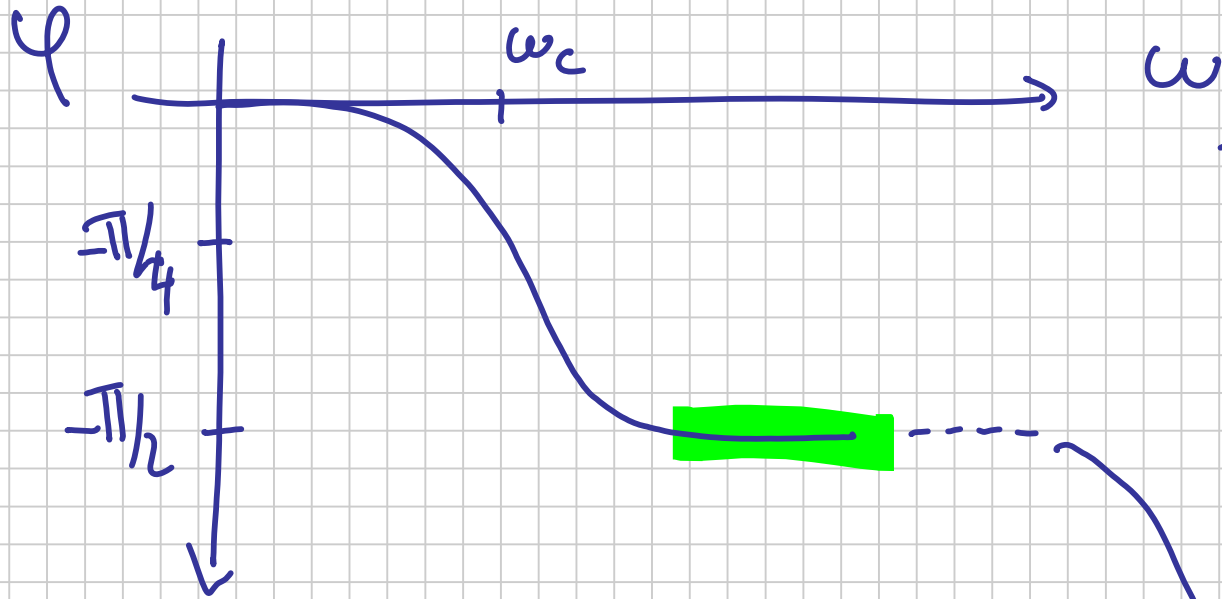
$$\lim_{\omega = \omega_c} \varphi(\omega_c) = -\pi/4$$




Question:  
Fct Intégrateur  
pour quel domaine  
de fréquence?

→ nouveau déphasage  
dû à l'AOP!

# Redresseur sans AOP

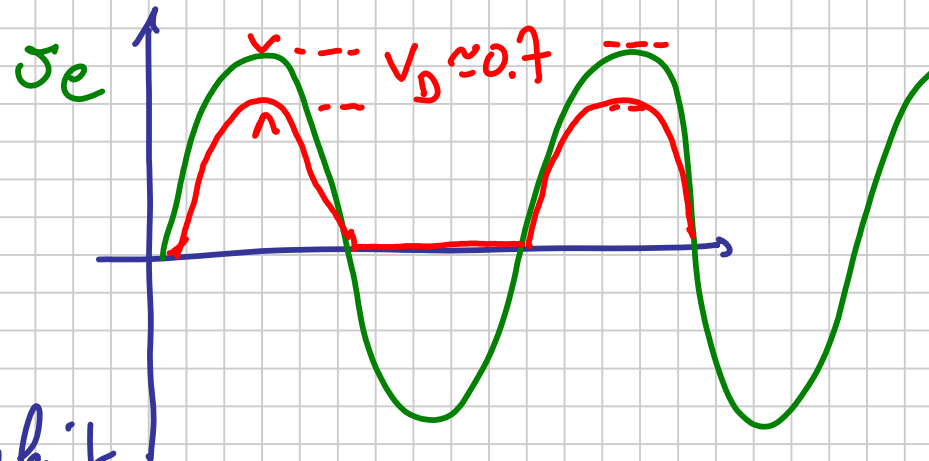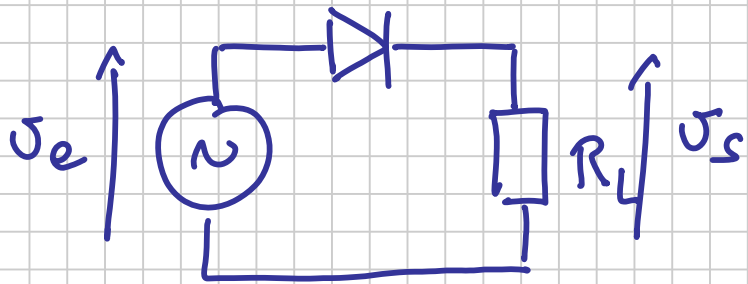

AOP parfait

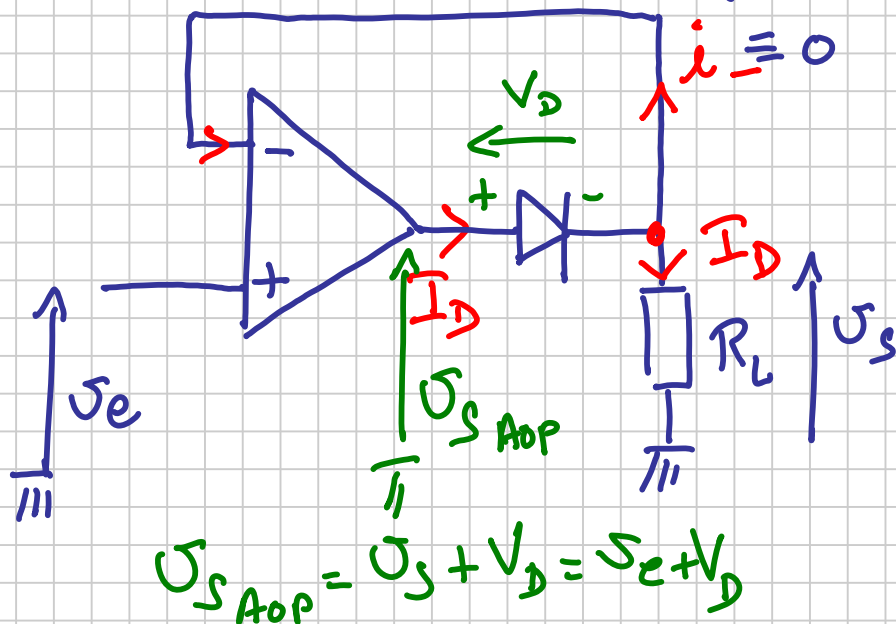

$$v_{s\ AOP} = v_s + v_D = v_e + v_D$$


1) Alternance positive

$$v_e > 0$$

Hyp: Diode passante

d'où CRN  $\Rightarrow \epsilon \equiv 0$
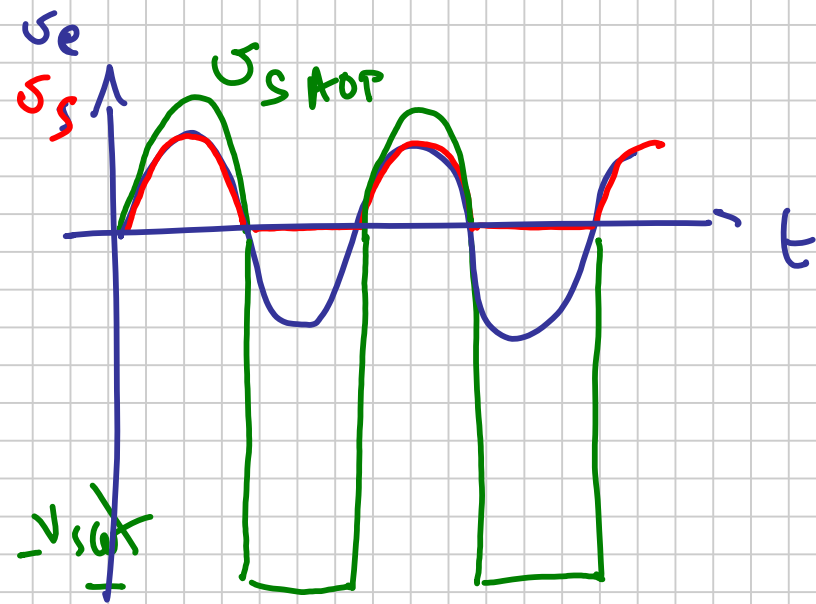
$$\Rightarrow v_+ = v_- \text{ or } v_+ = v_e$$



donc  $V_- = u_e \equiv u_s = R_L I_D$

$\Rightarrow$   $u_s = u_e$

Hyp diode  $\Leftarrow I_D = \frac{u_e}{R} > 0$   
 passante vérifiée car  $u_e > 0$

2) Alternance négative


$u_e < 0$ , Hyp. Diode passante

in calculs

Mais  $I_D = \frac{u_e}{R} < 0$  !


car  $u_e < 0 \Rightarrow$  Diode Bloquée

Alternance positive

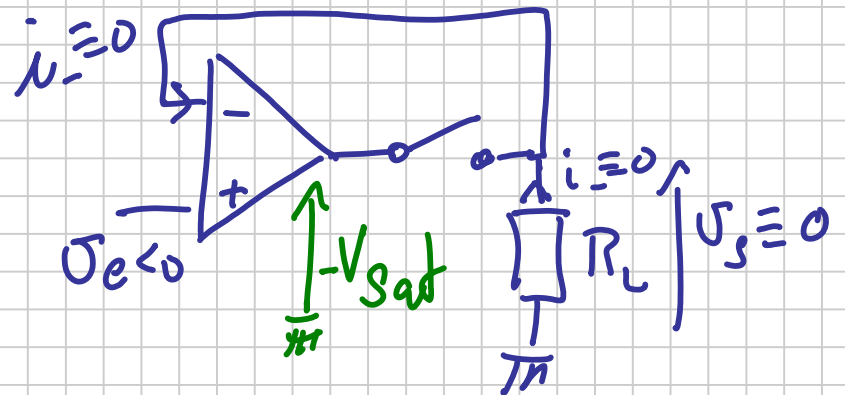

$V_s = A\varepsilon = A u_e < 0$

# Oscillateur à Pont de Wien

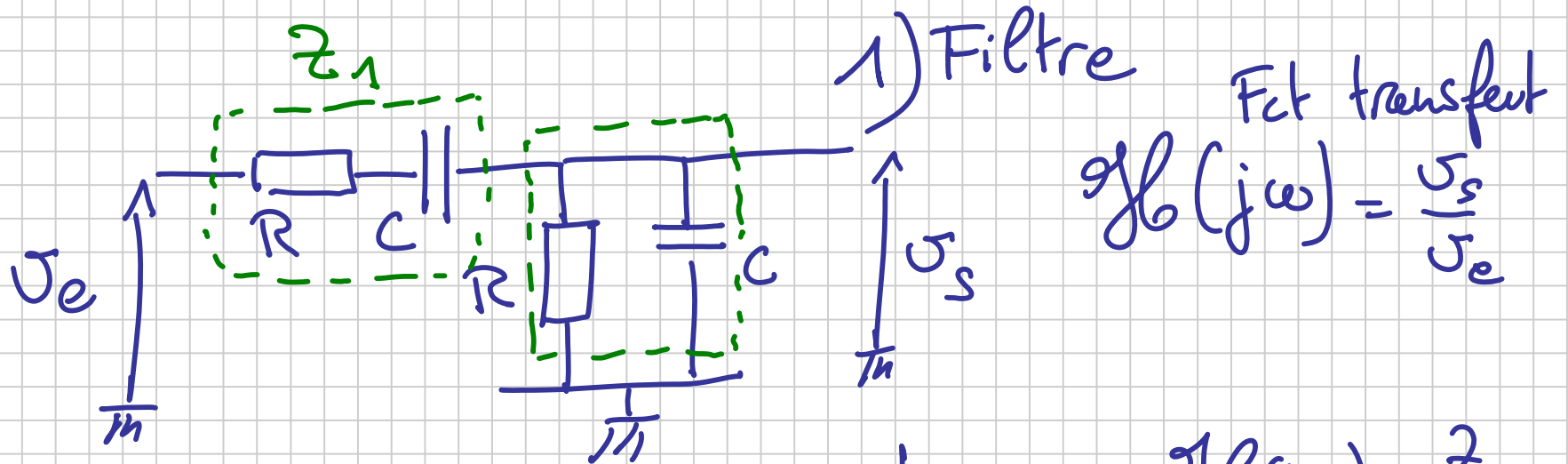


$$z_1 = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$z_2 = (R \parallel C)$$

Div. tension  $H(j\omega) = \frac{z_2}{z_1 + z_2}$

$$G(\omega) = \|H(j\omega)\|$$
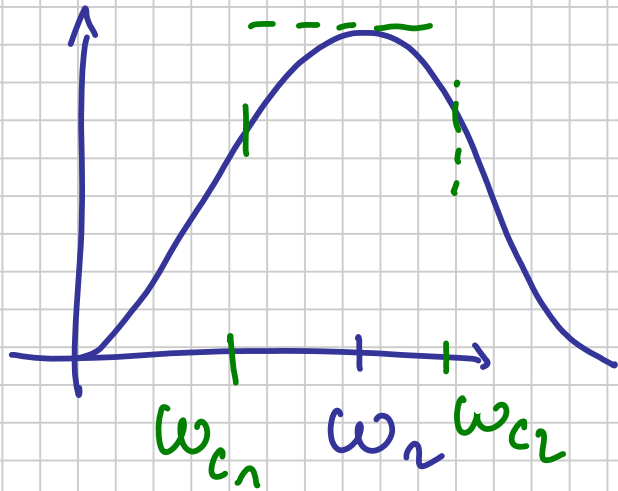
$$\lim_{\omega \rightarrow 0}, \omega \rightarrow \infty$$




Passé Bande

pulvérisation de  
résonance  $\omega_2$

$$\Rightarrow \mathcal{H}(j\omega) \in \mathcal{R}$$

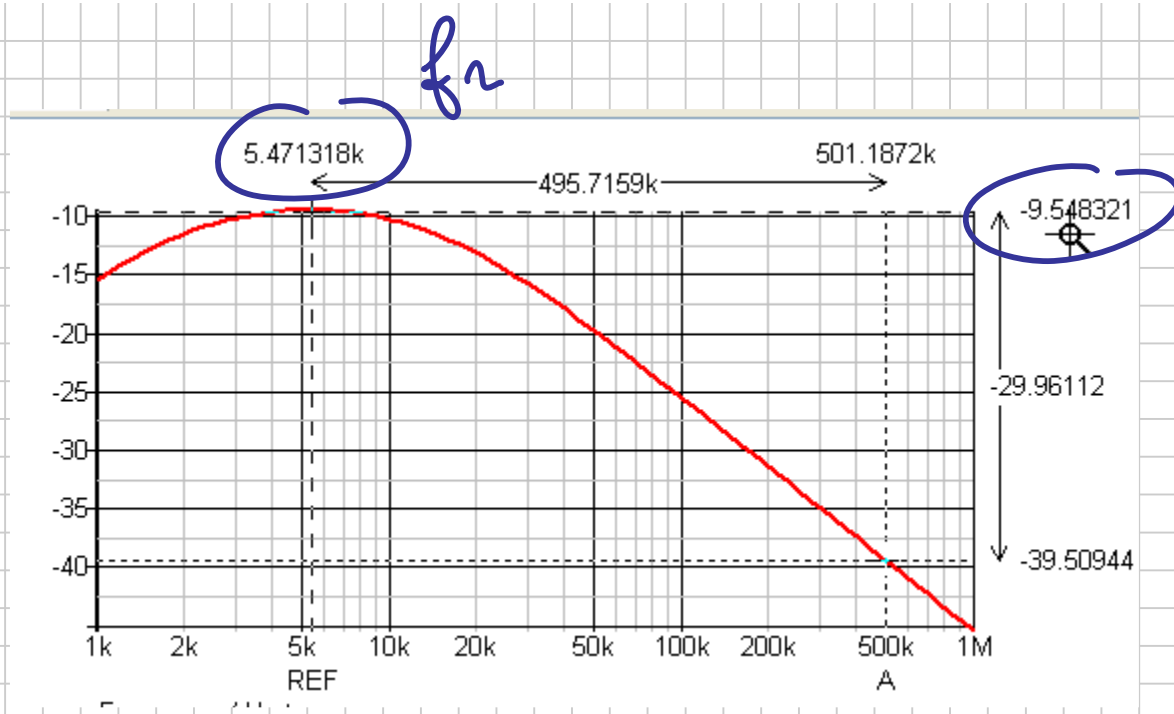et  $G_{\max} ? = \frac{1}{3}$  à  $\omega_2$ ,  $f_n \approx 5 \text{ kHz}$   
par  $R = 3 \text{ k}\Omega$   
 $C = 10 \text{ nF}$






$$G_{dB} = 20 \log_{10} G(\omega)$$

$$j_i \quad G_{max} = \frac{1}{3} \Rightarrow G_{dB} \approx -9.54$$

## 2) Amplificateur non inverse

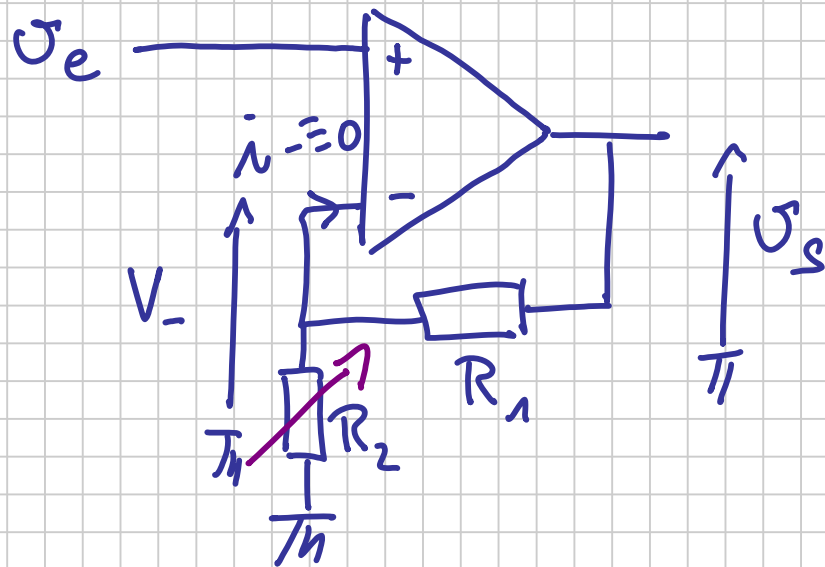

$$\text{CRN} \Rightarrow \varepsilon = 0$$

$$V_+ = V_-$$

$$U_e = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s$$

$$U_s = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_e$$

choix de  $R_1, R_2 \Rightarrow \text{Gain} \equiv 3$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 \approx 500 \Omega \in [0, 1 \text{ k}\Omega] \quad \text{alors } U_s = 3 U_e$$

$$U_s = \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right) U_e$$



### 3) Oscillateur


$$G = G_{PB} \times G_{AOP}$$

$$G > 1$$



$$G = 1$$

$$G < 1$$

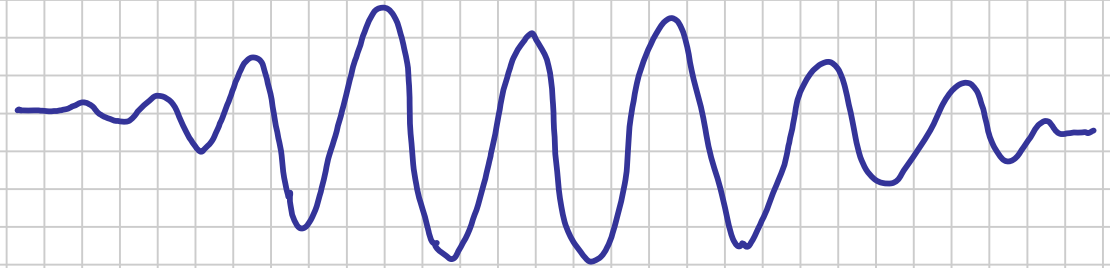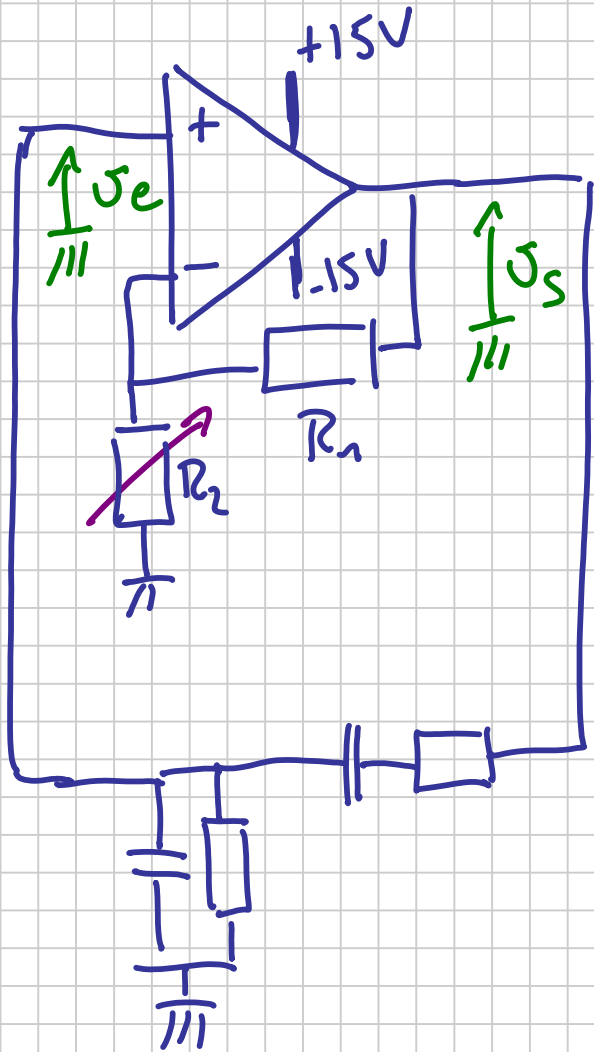


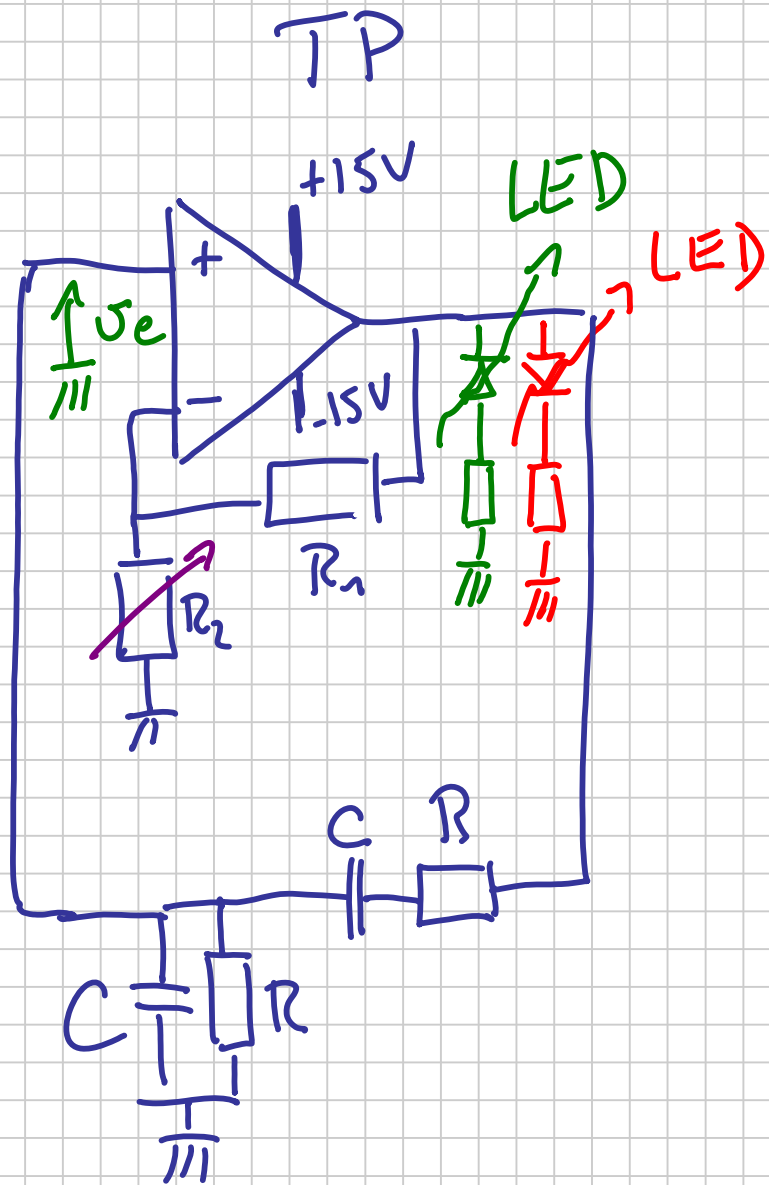
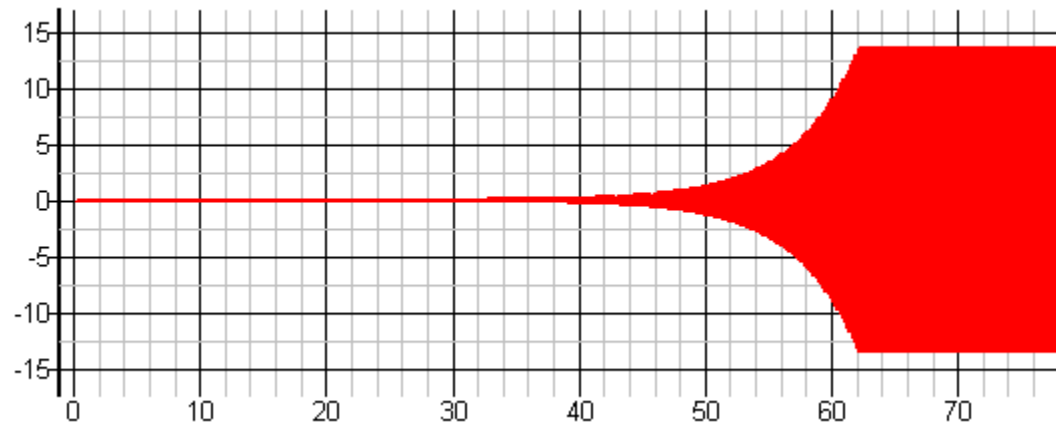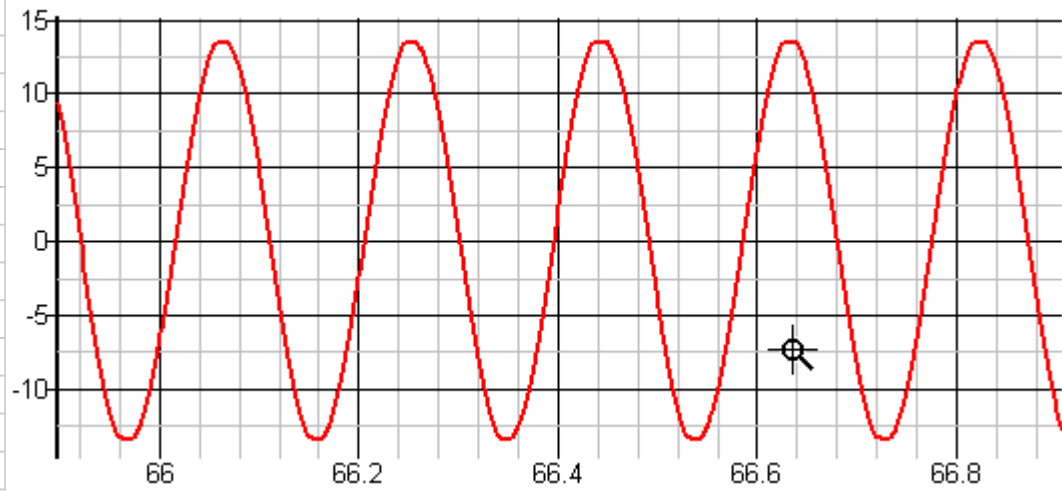
$$R, C \Rightarrow f_n \approx 1\text{Hz}$$



# Ex 8 Variante de Sallen-Key

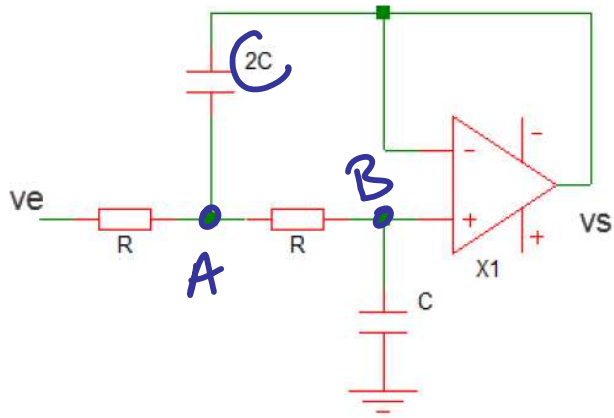

CRN  $\rightarrow E \equiv 0$

1) Millman en B

2) Millman en A

3)  $\mathcal{H}(j\omega) = \frac{V_s}{V_e}$

4)  $G(\omega)$ , limites, Allure Filtré,  $\Rightarrow$  Basse Bas  
 $\omega_c, f_c$

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{(1 - 2RC^2\omega^2) + 2jRC\omega}$$

$$G_{dB} = 20 \log_{10} G(\omega)$$



$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4R^2C^2\omega^4}}$$

Excel

1, 2, 5, 7

40 dB / decade

$$G(\omega_2) - G(\omega_1)$$

avec  $\omega_2 = 10\omega_1$

lim  $\omega_2 \rightarrow \infty$

$$= -40$$